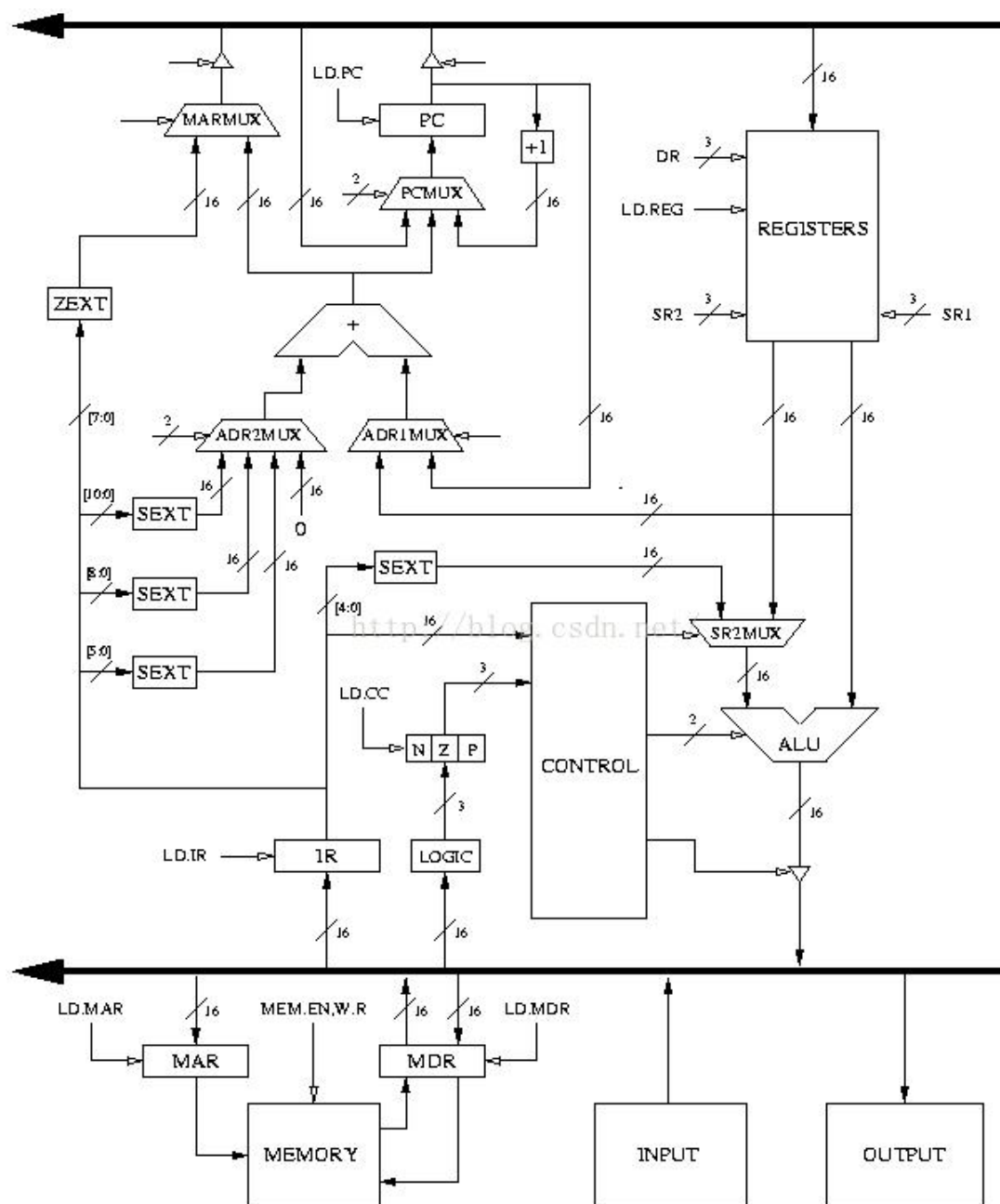


# Lab11 设计说明书

PB17050941 李喆昊

## 一. 电路功能：《计算机系统概论》LC-3 FPGA 实现

### 1. 整体架构：基于下图 LC-3 Data Path



图一 LC-3 Data Path

(1) 设计与实验平台: Vivado 2018 , Nexys4 DDR

编程语言: verilog

(2) 输入

使用开关 (swt[15:0]) 输入指令、BTNC 作为状态 reset 按钮、BTNL 作为 execute\_clk 信号。

(3) 输出

使用七段数码管、led[15:0]、两个 RGB led 灯。

(4) 寄存器与内存

① 寄存器文件 (Register File) 与《计算机系统概论》课本内容一致, 为[15:0]R[7:0]

② 条件码寄存器 n, z, p

③ 内存: 256 x 1byte (地址: x0000--x00FF)

④ 进行控制的重要寄存器:

IR : Instruction Pointer , 用于存放指令

PC: Program Counter, 指向内存中待执行的下一条指令

MDR : Memory Data Register, 存放内存与外部进行交换的数据

MAR : Memory Data Register, 存放需要被访问的内存单元的地址

## （5）控制

### ① 两种控制模式：

根据开关输入内容的不同，可以选择两种控制模式：

#### A. 指令直接由开关输入 IR 并执行：


当 led 灯只有 led0 亮起时（状态 S1），依据要执行的指令拨动开关 swt[15:0]，再按下 BTNL 按钮，指令直接输入 IR，接下来译码（状态 S3）并执行。

#### B. 使用 PC 从内存中读取指令执行：

在内存中预先存好要执行的程序。当 led 灯只有 led0 亮起时（状态 S1），拨动开关至 1101\_111x\_xxxx\_xxxx，再按下 BTNL 按钮，进入 RUN 模式（状态 S0），即使用 PC 从内存中逐条读取指令执行。此时七段数码管显示“RU”和当前 PC 的值，同时两个 RGB led 灯亮黄色。

（图见后 3（1）E 部分）

② 具体控制使用 3 段式有限状态机，基于 LC-3 有限状态机编写。

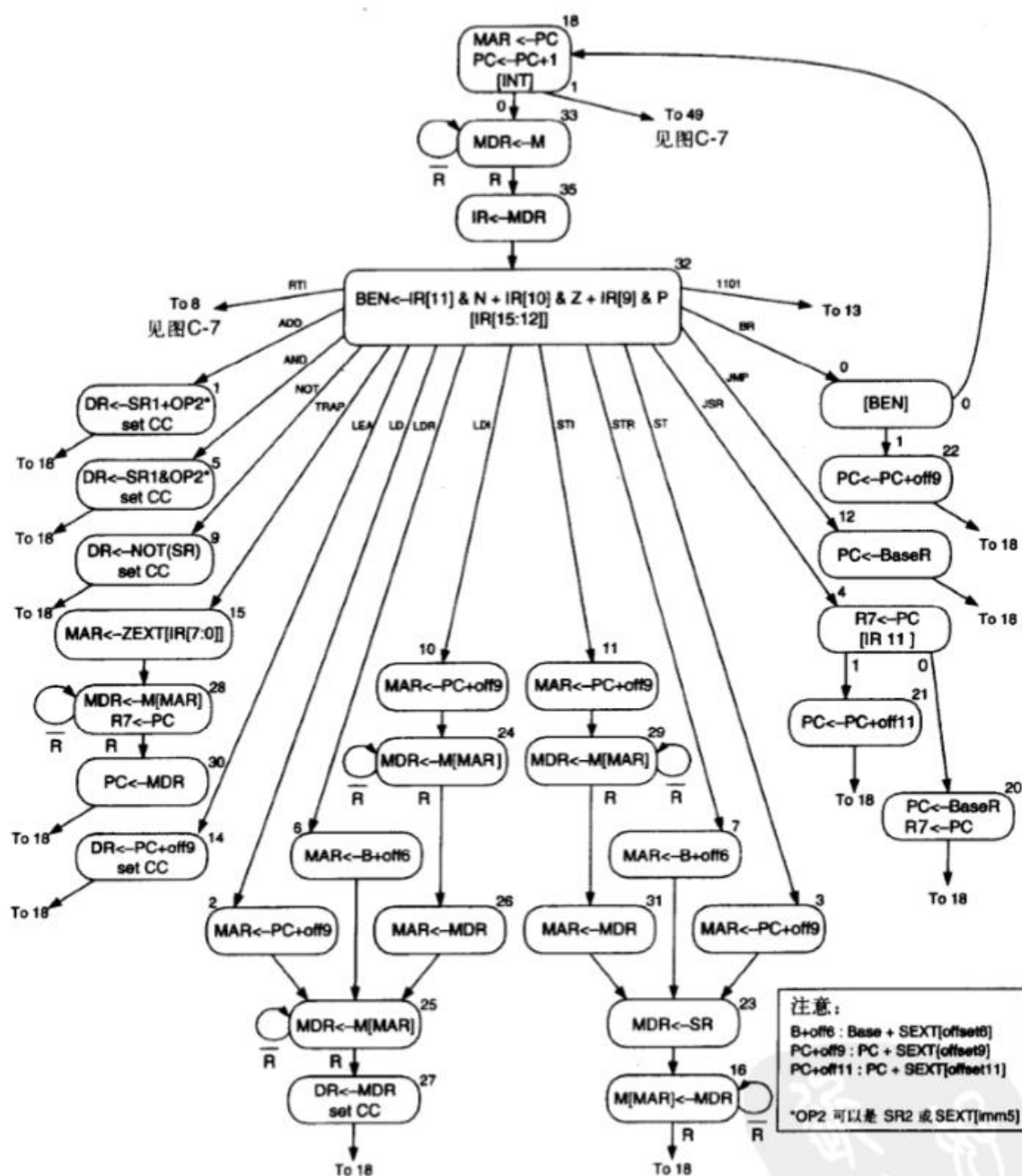

图C-2 LC-3状态机

图 2 LC-3 状态机

## 2. LC-3 指令集的实现

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD <sup>+</sup>	0001				目的寄存器 (DR)				SR1		0	00		SR2		
ADD <sup>+</sup>	0001				DR				SR1		1	立即数5(imm5)				
AND <sup>+</sup>	0101				DR				SR1		0	00		SR2		
AND <sup>+</sup>	0101				DR				SR1		1	imm5				
BR	0000				n	z	p	9位PC偏移(PCOffset9)								
JMP	1100				000				基址寄存器 (BaseR)			000000				
JSR	0100				1	PCOffset11										
JSRR	0100				0	00		BaseR			000000					
LD <sup>+</sup>	0010				DR				PCOffset9							
LDI <sup>+</sup>	1010				DR				PCOffset9							
LDR <sup>+</sup>	0110				DR				BaseR			offset6				
LEA <sup>+</sup>	1110				DR				PCOffset9							
NOT <sup>+</sup>	1001				DR				SR		111111					
RET	1100				000				111		000000					
RTI	1000				000000000000											
ST	0011				源寄存器 (SR)				PCOffset9							
STI	1011				SR				PCOffset9							
STR	0111				SR				BaseR			offset6				
TRAP	1111				0000				8位陷入矢量(trapvect8)							
预留 (reserved)	1101															

图5-3 LC-3指令集（全部）的格式。注意，+表示该指令将改变条件码

图 3 LC-3 ISA

### (1) 预留的 1101 指令

我使用其作为调用交互界面及切换控制模式的指令。

#### A. 1101\_0xxx\_xxxxx\_RegNum[3:0] 输出寄存器 R0--R7 的内容



上图：在七段数码管上显示寄存器 R7 的值：xFFFF。同时两个 RGB led 灯亮绿色，表示当前是查看寄存器模式

#### B. 1101\_110\_xxxxx\_XXXX 输出内存中的内容





上图：七段数码管上显示 memory[x0001]内存单元的值：x1422（预先存入）。同时两个 RGB led 灯亮蓝色，表示当前是查看内存模式

C. 1101\_100x\_xxxx\_xxxx: 输出条件码寄存器 nzp 的值




上图：七段数码管上显示条件码寄存器 n, z, p 的值：1, 1, 1

D. 1101\_101x\_xxxx\_xxxx: 输出 PC 的值



上图：七段数码管上显示当前 PC 的值：x0000。同时两个 RGB led 灯亮红色，表示当前是查看 PC 模式

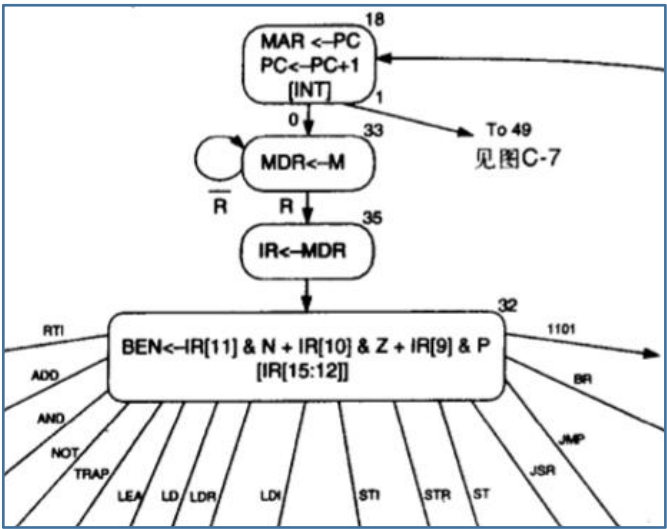E. 1101\_111x\_XXXX\_XXXX: 切换控制模式为从内存中读取指令模式



过程如上图，使用 PC、MAR、MDR 从内存中读取指令存入 IR，然后译码执行




上图：七段数码管显示 RU 同时两个 RGB led 灯亮黄色，表示当前为



内存读取指令模式（RUN 模式），PC=PC+1（由 x0000 变为 x0001）

(2) ADD 指令

编码

 

指令的第五位为 1 表示第二个操作数为立即数，否则为寄存器




初始，R1=x00C5，令 R1=R7+0，将 R7 的值（xFFFF）转移至 R1 中



### (3) AND 指令

编码

 

与 ADD 同，指令的第五位为 1 表示第二个操作数为立即数，否则为寄存器



将 R1 与 x000F 作与运算，R1 变为 x000F

#### (4) NOT 指令

编码

15	12	11	9	8	6	5	4	3	2	0
1001				DR		SR		1		
								11111		



将非 R1 结果 (x000F--->xFFF0) 存入 R2 中，如图

#### (5) BR 指令

编码


15	12	11	10	9	8	0
0000				n	z	p
				PCoffset9		

BR 指令是一种重要的分支跳转指令。根据条件码寄存器的不同来改变 PC 的值:  $PC=PC+offset$





条件码为 001，PC 初始为 x0000（下图）

 

输入 BR 指令：0000\_001\_0000\_00011, PC=PC+3, 下图中 PC 变为 3



## (6) JMP 指令

编码

	15	12	11	9	8	6	5	0
JMP	1100	000	BaseR	000000				

JMP 是一种重要的无条件跳转指令



R5=x000F, 使用 JMP 指令, PC=R5=x000F




因为 RET 指令实际上就是 JMP R7, 所以 RET 指令也已经实现了。



### (7) LD, LDI, LDR 指令


LD: 将  $\text{memory}[\text{PC}+\text{offset}]$  传给 DR 寄存器

编码

 


LDI: 将  $\text{memory}[\text{PC}+\text{offset}]$  的内容作为地址, 将该地址的 memory 内容传给 DR 寄存器

编码

 


LDR: 将  $\text{memory}[\text{BaseR}+\text{offset}]$  传给 DR 寄存器

编码

 




 
Memory[x0002]=xC180, R4 初始为 x0000, R3 为 x0002, 使用 LDR 指令将内存内容 xC180 传到 R4



(8) ST, STI, STR 指令

这三条 store 指令与 load 指令是对称的。

 


 

初始  $\text{memory}[\text{x}0005]=\text{x}0000$ , 使用 ST 指令将该内存地址储存了 R4 的值:  
 $\text{x}C180$ .

### (9) TRAP 指令

编码

 

由于涉及到操作系统服务例程，较复杂，故只实现了 HALT 功能：  
 当前执行的指令为 1111 指令时，led 等全亮。表示 HALT，程序执行完毕。





## (10) LEA 指令

编码

15	12	11	9	8	0
1110	DR	PCOffset9			

LEA 可用于将一个内存地址存入 DR 寄存器： $DR=PC+PCOffset$



R6 初始为 x0005, PC=x0002, 使用 LEA 指令, 将 R6 变为 PC+7=x0009



#### (11) JSR, JSRR, RTI 指令

因为这些指令涉及到调用子程序以及中断的问题, 较复杂, 故没有实现。

总体上看, LC-3 大部分指令都已实现, 基本完成实验目标。



## 二. 源代码分析

### 1. 三段式有限状态机

```
//第一个always: 状态转换always
always @(posedge execute_clock or posedge state_reset)begin
    if(state_reset) state=S1;
    else state=nextstate;
end
```

第一个 always: 在 execute\_clock 的每个上升沿，状态发生转换。

```
//第二个always: 状态内容
always @(state) begin
    case(state)
        //***** S0 从内存中取指令 *****
        S0: begin
            led=S0;
            IR=memory[PC];
            PC_record=PC+16'b1;
            nextstate=S6;
        end
        //***** S1 swt直接输入IR
        S1:begin
            led=S1; //led用于指示工作状态
            IR=swt;
            nextstate=S3;
        end
    end
end
```

```
//***** S3: 译码器 *****
```

```
S3: begin
```

```
led=S3;
```

```
case(IR[15:12]) //前4位为opcode
```

```
// #####1. OUTPUT#### 1101_0xxx_xxxx_RegisterNum[2:0]
```

```
// or 1101_110x_MemoryAddress[7:0],
```

```
// or 1101_100x_xxxx_xxxx(输出nzp), 1101_101x_xxxx_xxxx(输出PC)
```

```
// or 1101_111_xxxxxxxx ;执行PC
```

```
4'b1101: begin
```

```
if(IR[11]==0) begin //输出寄存器
```

```
num_reg_show={1'b0, IR[2:0]};
```

```
output_memory=1'b0;
```

```
output_MP=1'b0;
```

```
output_PC=1'b0;
```

```
output_run=1'b0;
```

```
nextstate=S1;
```

```
end
```

```
else begin
```

```
case(IR[11:9])
```

```
3'b110: begin //输出内存内容
```

```
address_memory_show=IR[7:0]; //8位地址
```

```
output_memory=1'b1;
```

```
output_MP=1'b0;
```

```
output_PC=1'b0;
```

```
output_run=1'b0;
```

```
nextstate=S1;
```

```
end
```

```

3'b100: begin //输出nzp
    output_memory=1'b0;
    output_MP=1'b1;
    output_PC=1'b0;
    output_run=1'b0;
    nextstate=S1;
end
3'b101: begin //输出PC
    output_memory=1'b0;
    output_MP=1'b0;
    output_PC=1'b1;
    output_run=1'b0;
    nextstate=S1;
end
3'b111: begin
    output_memory=1'b0;
    output_MP=1'b0;
    output_PC=1'b0;
    output_run=1'b1;
    nextstate=S0;
end
default::
endcase
end
end

```

状态 S0 与 S1 均用于设置 IR，但两者对应的控制模式不同：S0 对应从内存读取指令模式，S1 对应指令由开关直接输入 IR 模式。

S3 是译码器，根据 IR[15:12]（opcode）的内容决定下一个状态是什么以及要执行什么操作。

以下均为 S3 的内容，显示了对 ADD、AND、BR 等指令的译码和执行过程。

```
//##### 2.ADD ##### 0001_DR_SR1_xxx_SR2 or 0101_DR_SR1_1_imm5
```

```
4'b0001: begin
    case(IR[5])
        1'b1: //立即数模式
            begin
                SEXT={{11{IR[4]}}, IR[4:0]};
                add_temp=( R[IR[8:6]] + SEXT);
            end
        //寄存器模式
        default: begin
            add_temp=(R[IR[8:6]]+R[IR[2:0]]);
        end
    endcase
    R[IR[11:9]]=add_temp;
    //设置条件寄存器
    if(R[IR[11:9]]>16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]]==16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p}={1'b1, 1'b0, 1'b0};

    nextstate=S1;
end
```

```
//##### 3.AND ##### 0101_DR_SR1_xxx_SR2 or 0101_DR_SR1_1_imm5
```

```
4'b0101:begin
    case(IR[5])
        //立即数模式
        1'b1: R[IR[11:9]] = (R[IR[8:6]] & { 11{IR[4]}}, IR[4:0]); //用{}进行SEXT
        //寄存器模式
        default: R[IR[11:9]]=(R[IR[8:6]] & R[IR[2:0]]);
    endcase
    //设置条件寄存器
    if(R[IR[11:9]]>16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]]==16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p}={1'b1, 1'b0, 1'b0};

    nextstate=S1;
end
```

```

// #####4. NOT ##### 1001_DR_SR_xxxxxxx
4'b1001: begin
    not_temp=~ R[IR[8:6]];
    R[IR[11:9]]=not_temp;
    nextstate=S1;

    //设置条件寄存器
    if(R[IR[11:9]]>16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]]==16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p}={1'b1, 1'b0, 1'b0};

end

```

```

// ##### 5. BR ##### 0000_nzp_PCoffset[8:0]
4'b0000: begin
    if({n&IR[11], z&IR[10], p&IR[9]}) begin
        add_temp=PC+{{7{IR[8]}}, IR[8:0]};
        nextstate=S4;
    end
    else begin
        PC=PC;
        nextstate=S1;
    end
end
end

```

```

//##### 6. JMP 1100_xxx_BaseR[3:0]_xxxxxxx

```

```

4'b1100:begin
    PC=R[IR[8:6]];
    nextstate=S1;
end

//##### 7. LD 0010_DR[3:0]_PCoffset9
4'b0010: begin
    R[IR[11:9]]=memory[PC+{{7{IR[8]}}, IR[8:0]}};

    if(R[IR[11:9]]>16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]]==16'h0000) {n, z, p}={1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p}={1'b1, 1'b0, 1'b0};

    nextstate=S1;
end

```



```

//##### 8. LDR 0110_DR_BaseR_offset6
4'b0110: begin
    R[IR[11:9]] = memory[R[IR[8:6]] + {{10{IR[5]}}, IR[5:0]}};

    if(R[IR[11:9]] > 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]] == 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p} = {1'b1, 1'b0, 1'b0};
    nextstate = S1;
end

//##### 9 LDI 1010_DR_PCOffset9;
4'b1010: begin
    temp_address = memory[PC + {{7{IR[8]}}, IR[8:0]}};
    R[IR[11:9]] = memory[temp_address];

    if(R[IR[11:9]] > 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]] == 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p} = {1'b1, 1'b0, 1'b0};
    nextstate = S1;
end

//##### 10. LEA 1110_DR_PCOffset9
4'b1110: begin
    R[IR[11:9]] = PC + {{7{IR[8]}}, IR[8:0]}};

    if(R[IR[11:9]] > 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b0, 1'b1};
    else if (R[IR[11:9]] == 16'h0000) {n, z, p} = {1'b0, 1'b1, 1'b0};
    else {n, z, p} = {1'b1, 1'b0, 1'b0};
    nextstate = S1;
end

//##### 11. ST 0011_SR_PCOffset9
4'b0011: begin
    memory[PC + {{7{IR[8]}}, IR[8:0]}} = R[IR[11:9]];
    nextstate = S1;
end

//##### 12 STR 0111_SR_BaseR_offset6;
4'b0111: begin memory[R[IR[8:6]] + {{10{IR[5]}}, IR[5:0]}} = R[IR[11:9]];
    nextstate = S1;
end

```

```

//##### 13. STI 1011_SR_PCoffset9
4'b1011: begin
    temp_address=memory[PC+{{7{IR[8]}}, IR[8:0]}}];
    memory[temp_address]=R[IR[11:9]];
    nextstate=S1;
end
//##### 14 HALT
4'b1111: begin
    led=16'hffff;
    nextstate=S1;
end
default: begin
    num_reg_show=4'b0000;
    nextstate=S1;
end

```

S4, S5 是控制 PC 自增与加 offset 的辅助状态:

```

//S4
S4: begin //PC
    led=S4;
    PC=add_temp;
    nextstate=S1;
end
S6: begin //S0
    led=S6;
    PC=PC_record;
    //if(PC>PC_record) PC=PC_record;
    nextstate=S3;
end
default: nextstate=S1;
endcase

end

```

第二个 always 到这里结束。

第三个 always 用于控制输出，见下面输出部分。

## 2. 输出部分

### (1) 七段数码管输出模块

```
module segment_decoder(  
    input [4:0]y,  
    output reg [6:0]x  
);  
always @ *  
    case(y[4])  
        0:begin  
            case(y[3:0])  
                4'b0000: x = 7'b100_0000; //0000_001;    //case can only be used to reg!!  
                4'b0001: x = 7'b111_1001; //1001_111;  
                4'b0010: x = 7'b010_0100; //0010_010;  
                4'b0011: x = 7'b011_0000; //0000_110; //  
                4'b0100: x = 7'b001_1001; //1001_100;  
                4'b0101: x = 7'b001_0010; //0100_100;  
                4'b0110: x = 7'b000_0010; //0100_000;  
                4'b0111: x = 7'b111_1000; //0001_111;  
                4'b1000: x = 7'b000_0000; //0000_000;  
                4'b1001: x = 7'b001_0000; //0000_100;  
                4'b1010: x= 7'b000_1000; //A 000_1000  
                4'b1011: x= 7'b000_0011; //b 110_0000  
                4'b1100: x= 7'b010_0111; //c 111_0010  
                4'b1101: x= 7'b010_0001; //d 100_0010  
                4'b1110: x= 7'b000_0110; //E 011_0000  
                default: x= 7'b000_1110; //F 011_1000  
            endcase  
        end  
        1: begin  
            case(y[3:0])  
                4'b0000:x=7'b010_1111; //r 111_1010  
                4'b0001:x=7'b000_1100; // P  
                4'b0010: x=7'b100_0001; // u  
                4'b0011: x=7'b100_1000; // n  
                4'b0100: x=7'b100_1111; // I  
                default;;  
            endcase  
        end  
    endcase  
endmodule
```

(2) 输出信号，根据指令 1101 选择显示的内容（查看寄存器、内存、PC、nzp、RUN 模式）

使用了 FPGA 自带的 5GHz 时钟，并使用 cnt\_show 变量分频

```
always @(posedge Clk5)begin
    if(cnt_show >= 13'd5999)
        cnt_show    <= 13'h0;
    else
        cnt_show    <= cnt_show + 13'h1;
    case(output_memory)
        0: begin
            if(output_MP==1'b1) begin //输出nzp内容

                if(cnt_show<=13'd999)begin
                    an= 8'b0111_1111;  show=n;//show=IR[15:12];
                end
            else if(cnt_show<=13'd1999)begin
                an= 8'b1011_1111;  show=z;//show=IR[11:8];
            end
            else if(cnt_show<=13'd2999)begin
                an= 8'b1101_1111; show=p;//show=IR[7:4];
            end
            else if(cnt_show<=13'd3999)begin
                an= 8'b1111_1111; //show=IR[3:0];
            end
            else if(cnt_show<=13'd4999)begin
                an= 8'b1111_1111; //show=5'b10100; //I
            end
            else begin
                an= 8'b1111_1111; //show= 5'b10000; //r
            end
        end
    end
end
```

上图是在七段数码管上显示 nzp 的部分控制代码

```

else if(output_PC==1'b1)begin //输出PC内容
    led16=3'b100;
    led17=3'b100;
    if(cnt_show<=13'd999)begin
        an= 8'b0111_1111; show=PC[15:12];
    end
    else if(cnt_show<=13'd1999)begin
        an= 8'b1011_1111; show=PC[11:7];
    end
    else if(cnt_show<=13'd2999)begin
        an= 8'b1101_1111; show=PC[7:4];
    end
    else if(cnt_show<=13'd3999)begin
        an= 8'b1110_1111; show=PC[3:0];
    end
    else if(cnt_show<=13'd4999)begin
        an= 8'b1111_1101; show=5'b10001; //x
    end
    else begin
        an= 8'b1111_1110; show=5'b01100; //C
    end
end

```

上下图分别是在七段数码管上显示 PC、RUN 模式的部分控制代码

```

else if(output_run==1'b1)begin //输出RUN
    led16=3'b110;
    led17=3'b110;
    if(cnt_show<=13'd999)begin
        an= 8'b0111_1111; show=PC[15:12];
    end
    else if(cnt_show<=13'd1999)begin
        an= 8'b1011_1111; show=PC[11:7];
    end
    else if(cnt_show<=13'd2999)begin
        an= 8'b1101_1111; show=PC[7:4];
    end
    else if(cnt_show<=13'd3999)begin
        an= 8'b1110_1111; show=PC[3:0];
    end
    else if(cnt_show<=13'd4999)begin
        an= 8'b1111_1011; show=5'b10000; //x
    end
    else begin
        an= 8'b1111_1101; show=5'b10010; //U
    end
end

```



```

else begin //输出寄存器内容
    led16=3'b010;
    led17=3'b010;
    if(cnt_show<=13'd999)begin
        an= 8'b0111_1111; show=R[num_reg_show][15:12];//
    end
    else if(cnt_show<=13'd1999)begin
        an= 8'b1011_1111; show=R[num_reg_show][11:8];//num_reg_show;
    end
    else if(cnt_show<=13'd2999)begin
        an= 8'b1101_1111; show=R[num_reg_show][7:4];
    end
    else if(cnt_show<=13'd3999)begin
        an= 8'b1110_1111; show=R[num_reg_show][3:0];
    end
    else if(cnt_show<=13'd4999)begin
        an= 8'b1111_1101; show=5'b10000; //x
    end
    else begin
        an= 8'b1111_1110; show=num_reg_show;
    end
end
end
end

```

上下图分别是在七段数码管上显示寄存器、内存单元的部分控制代码。

```

1:begin //输出内存
    led16=3'b001;
    led17=3'b001;
    if(cnt_show<=13'd999)begin
        an= 8'b0111_1111; show=memory[address_memory_show][15:12];
    end
    else if(cnt_show<=13'd1999)begin
        an= 8'b1011_1111; show=memory[address_memory_show][11:8]; //F
    end
    else if(cnt_show<=13'd2999)begin
        an= 8'b1101_1111; show=memory[address_memory_show][7:4];
    end
    else if(cnt_show<=13'd3999)begin
        an= 8'b1110_1111; show=memory[address_memory_show][3:0];
    end
    else if(cnt_show<=13'd4999)begin
        an= 8'b1111_1101; show=address_memory_show[7:4];
    end
    else begin
        an= 8'b1111_1110; show=address_memory_show[3:0];
    end
end
endcase
end
segment_decoder sd(show, digit_x);
endmodule

```

### 三. 实验心得与总结

#### (1) 确定题目及开始实验前的规划

经过一学期数电实验课程的学习，我对 Vivado 环境、Verilog 语法都有了一定的了解，对有限状态机的控制逻辑也有了自己的体会。而在《计算机系统概论》课程中，我接触到了基于冯诺依曼架构的小计算机 LC-3，负责《计算机系统概论》教学的安虹老师也多次鼓励我们自己动手实现 LC-3。我想本次大作业正是巩固自己所学、深入对计算机体系结构的了解的好机会。因此我确定大作业题目是 LC-3 FPGA 实现。

开始实验前，我仔细阅读了 LC-3 的数据通路（图 1）及 LC-3 有限状态机（图 2），大致规划了需要实现的功能部件及有限状态机的控制逻辑。并决定使用 7 段数码管和 led 灯显示结果、用开关输入指令。让 LC-3 能够在两种控制模式之间切换的想法是在后续实验过程中产生的。

#### (2) 实验中的坎坷与喜悦

##### 1. 控制逻辑的精简：

实现数据通路过程中，由于控制信号很多，程序写起来很复杂。初始时，我在代码中设置了多个 `always` 块，并定义总线为 `reg` 型。但是这样在 Vivado 实现过程中出现了 `Multiple Driven` 报错，原因是总线作为 `reg` 类型在多个 `always` 块中赋值。并且初始时我将 LC-3 功能模块分得过细，下载到板子上执行结果不理想，原因是各模块之间控制

信号冲突。经过仔细考虑，我对控制逻辑进行了精简，最后决定仿效 lab10，只使用 3 个 `always` 块分别负责状态转换、状态内容及显示输出。精简之后，控制信号减少了，程序的逻辑更清晰。

## 2. LC-3 工作模式的改进：

最初，我的指令只能从开关读入，而不能从内存读取，原因是找不到在工作时切换控制模式的方法。在与同学的交流和自己的摸索之下，我使用了 LC-3 指令集中预留的指令 `1101`，实现了当开关输入 `1101_111` 时工作模式切换的效果。同时 `1101` 也被我用来作为查看 LC-3 寄存器、内存内容的指令，对 `1101` 指令功能的拓展是我在设计 LC-3 FPGA 实现过程中的一个关键创新。

## 3. 显示输出的改进：

在同学的启发之下，我使用了 RGB led 灯，当使用 `1101` 指令分别查看寄存器文件 `R0` 至 `R7`、内存内容、PC、切换工作模式时，RGB led 灯会分别亮绿、蓝、红、黄色，有助于区分当前查看的是什么内容，增添了视觉效果。

本次实验我先后写了 3 个版本，课余时间不断调试，力求功能上的完整。经过一周艰苦的努力，终于达到了基本实现 LC-3 功能的目标，这让我非常喜悦，感到这一周来的努力没有白费。

### （3）实验后的反思与收获

1. 开展较大设计项目（如本次大作业）之前应当仔细规划、综合考虑。否则在过程中容易走错方向，造成时间的浪费。

因为没有考虑好就开始写，我写的第一个版本出现了很多设计上的问题，如在多个 `always` 里面对一个 `reg` 赋值，出现报错。只能重新设计代码结构，造成时间浪费。

2. 实验中遇到问题需要认真动脑分析，而不是碰运气式修改。并且为防止疏漏，在修正一处错误之后还需要检查一下全局。

过程中有几次实现时报错，发现是变量名写错了，匆匆修改后再次实现还是报错，仔细查看代码后才发现有多处变量名需要修改，结果自己只改了其中一处。

3. 有时遇到自己难以解决的问题不要钻牛角尖，与同学交流或者询问老师、助教是更好的办法。

实验中我遇到了一个加法信号控制上的问题，自己反复调试但加法结果怎么也不对，在同学的帮助下我才发现了问题所在。